

Assignment 6

Manav Garg

30 December 2020

1 Boolean Expression

The Boolean expression of $f = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D}$

2 Kmap Expression

$$f = AB\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{C}\overline{D}$$

2.1 COMBINATIONAL CIRCUIT

